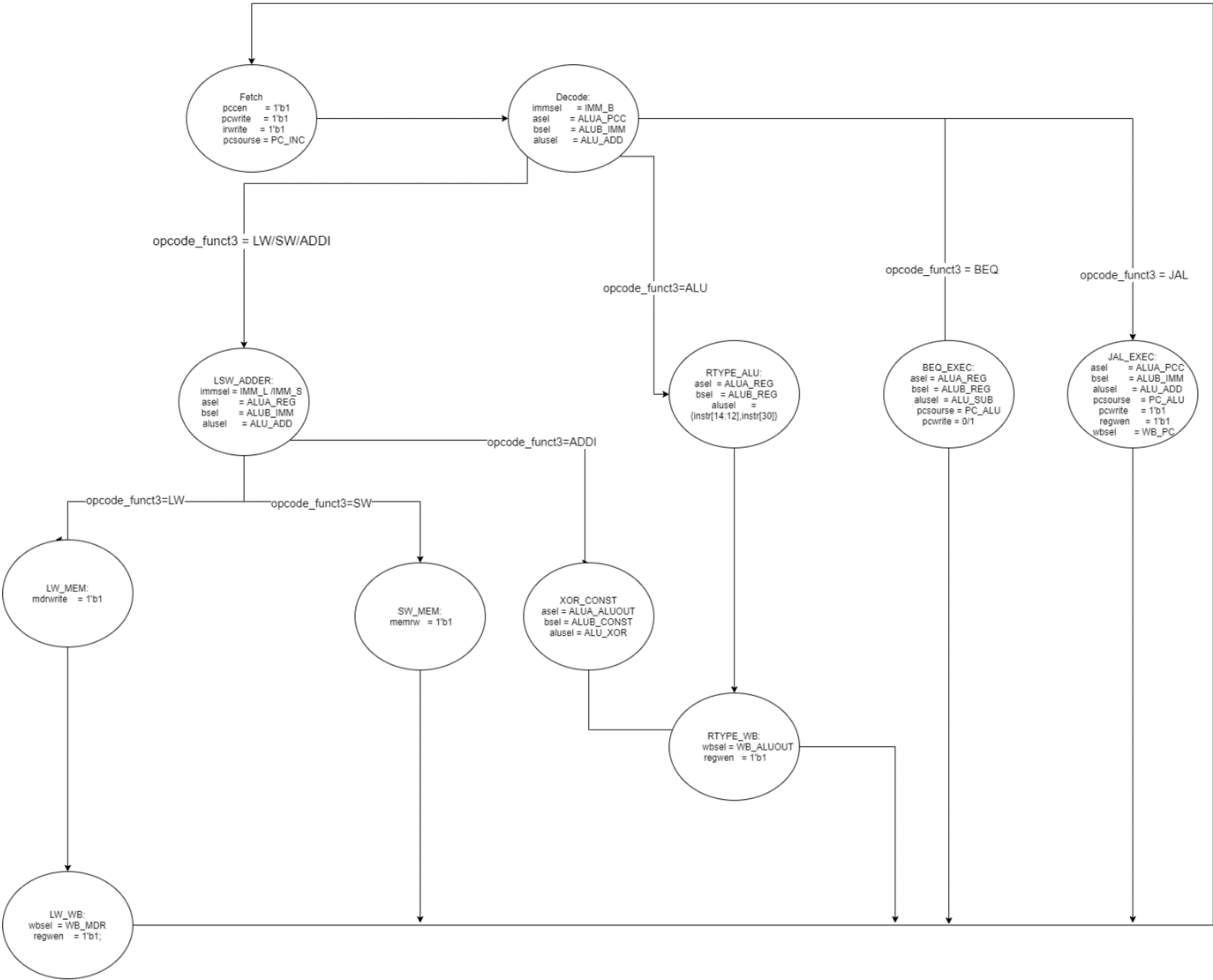


314722950	אופיר אלדר
209086578	בן הלפרין

סימולציה 3 חלק יבש

:2.1

שרטוט דיאגרמת מצבים:




שרטוט מעבד:




הוספנו לבמux חיבור לקבוע 0xffffffff, על מנת ביצוע פעולת xor איתו. (ולכן גם לסלקטור של האמux הזה התווסף ביט נוסף).


:2.3

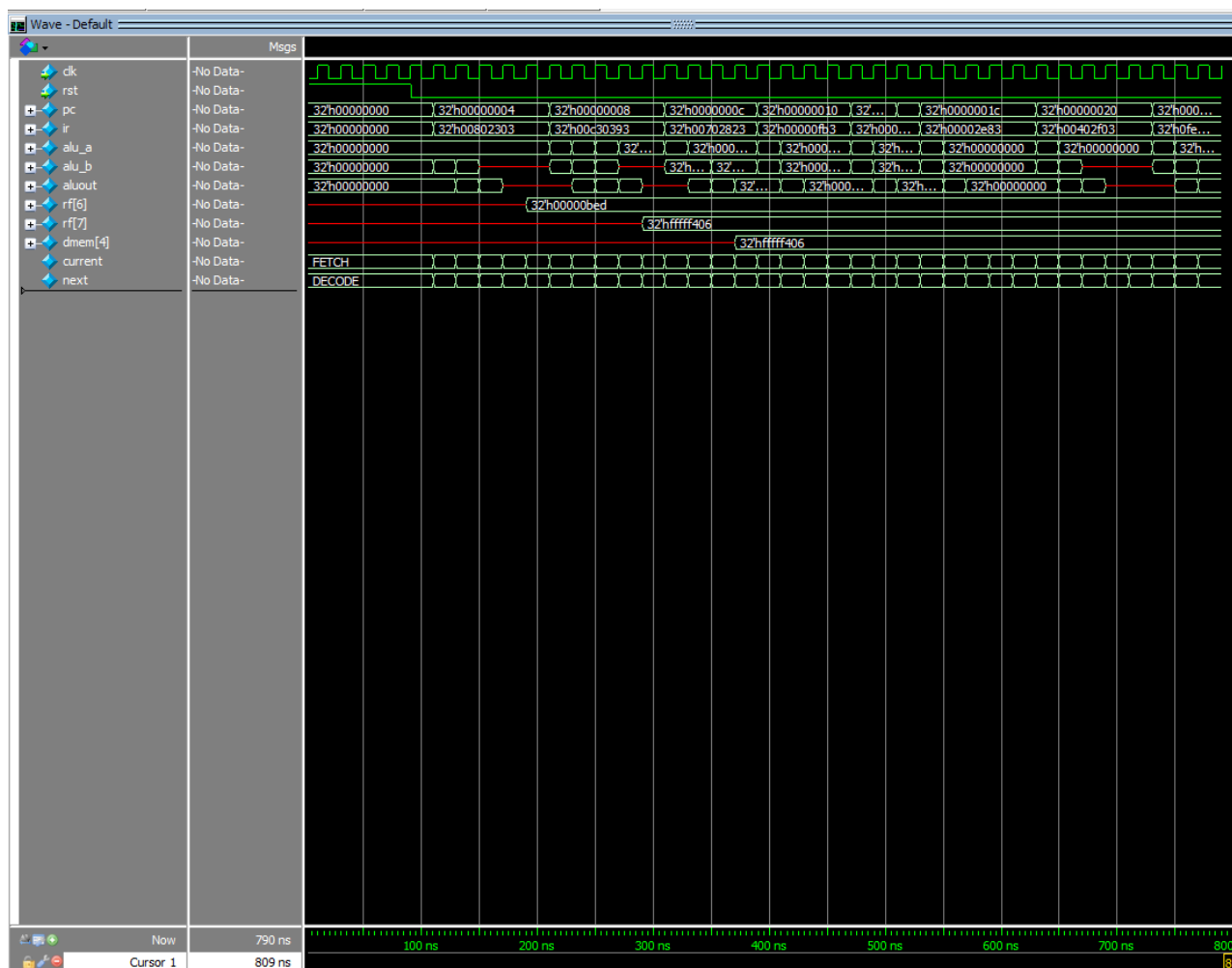



מבט כללי על כל מהלך הסימולציה.

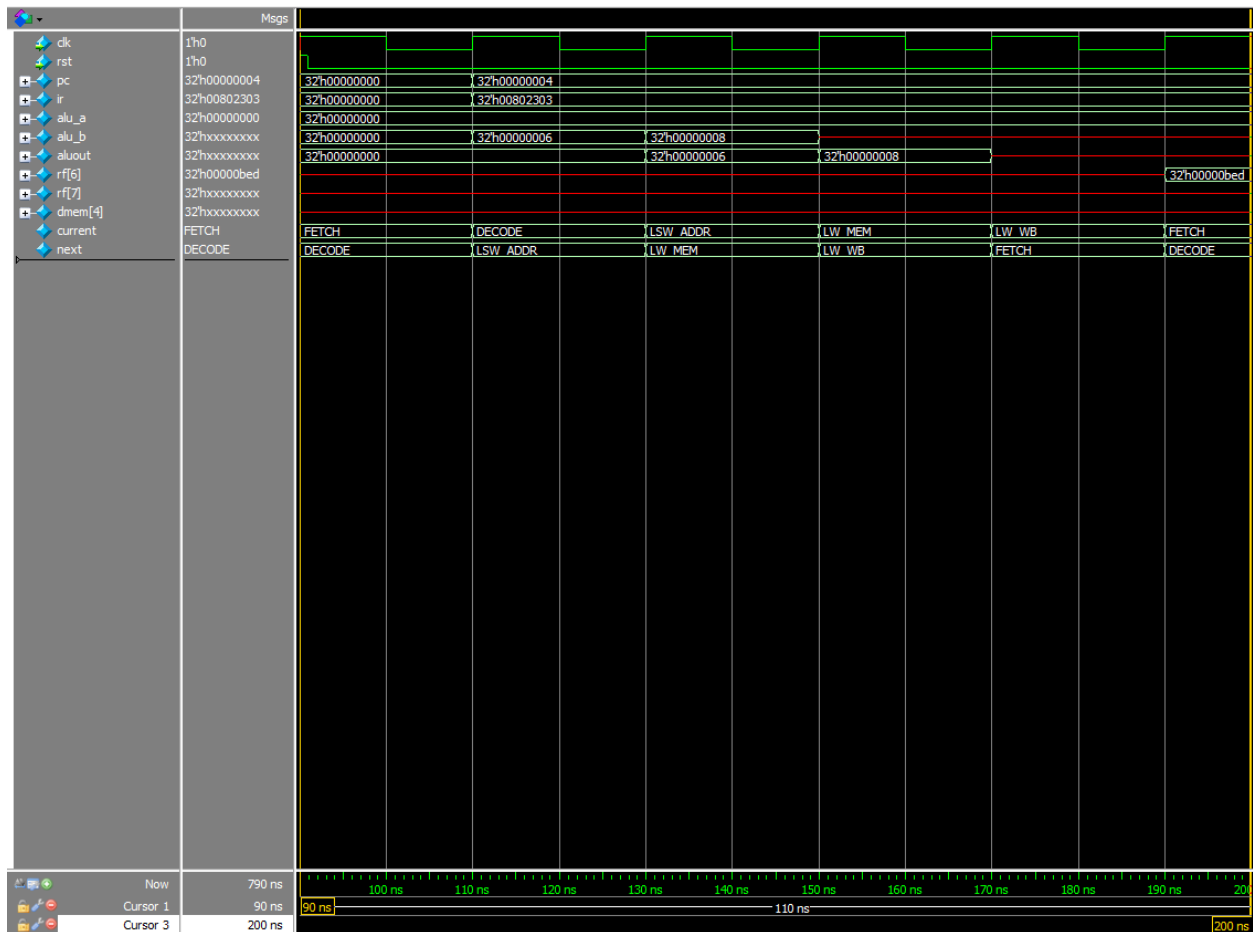

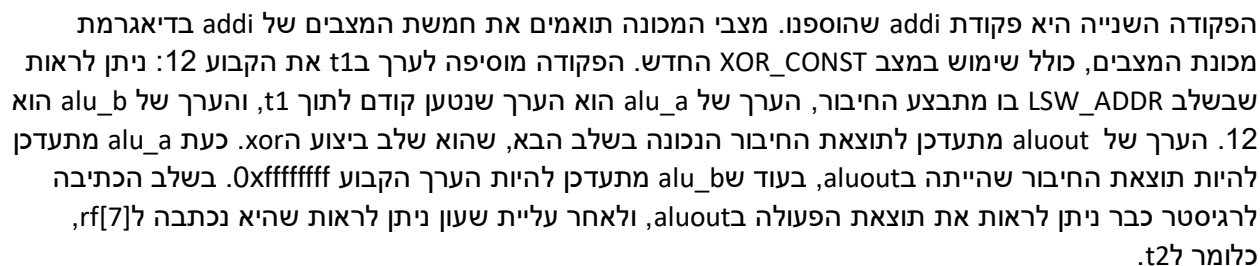
הפקודה הראשונה בtest היא פקודת lw שטוענת את התוכן של הכתובת 8 בזיכרון לרגיסטר t1, שהוא הרגיסטר באינדקס 6. ניתן לראות כי מצבי המכונה במהלך ביצוע הפקודה תואמים לחמשת המצבים של LW בדיאגרמת מכונת המצבים. בנוסף, לאחר שלב LSW_ADDDER הכתובת ב aluout ממנה ייטען הזיכרון היא אכן 8, ולאחר שלב LW_WB האחרון, בrf[6] שהוא t1 מופיע הערך הדרוש.



 


 

 לאחר מכן מתבצעת פקודת add שמכניסה לרגיסטר t6 את הערך 0. בשלב RTYPE_ALU בו מתבצע החיבור ניתן לראות כי גם alu_a וגם alu_b מקבלים את הערך 0, וזה גם ערך תוצאת החיבור בaluout לאחר עליית שעון.



 הפקודה הבאה מבצעת השוואה בין t6 ל 0 – בפקודה הקודמת קבענו את ערכו של t6 ל 0 ולכן תתקיים קפיצה ל label finish שמציין את הכתובת 18 שחושבה כבר בשלב הDECODE. לאחר סיום BEQ_EXEC הכתובת בpc מתעדכנת להיות הכתובת שחושבה.



סוף הסימולציה מבצע 3 פעולות lw, lw, sw. מטרתן לטעון ל t4 את הערך 0 ששמור ב x0, לטעון ל t5 את הערך ששמור בכתובת 4, ולשמור את הערך שנטען ל t5 בכתובת FF בבסיס הקסדיצימלי שהיא 255 בבסיס דצימלי. לאחר מכן התוכנית נכנסת ללולאה אינסופית כיוון שהיא ממשיכה לבדוק האם t6 מכיל את הערך 0 בלי לשנות אותו במהלך הלולאה, אבל הסימולציה מפסיקה באופן אוטומטי. הפקודה lw כוללת 5 מצבים בעוד ש sw כוללת 4 מצבים, כלומר בסך הכל שלב זה של התכנית כולל 14 מצבים כלומר אורך 14 מחזורי שעון, כפי שניתן לראות בסימולציה.